


Feladat 1:

Határozza meg V_x -et
Szuperpozícióval!

Feladat 2:


Határozza meg V_x -et
Hurok-áramok módszerével!

Mó #1:

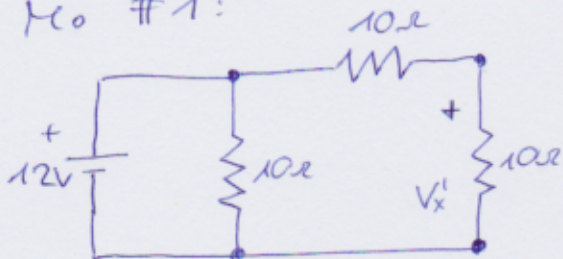


$$V_x' = 12 \cdot \frac{10}{20} = 6V$$
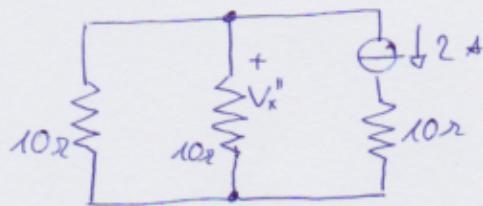
$$\underline{\underline{V_x = V_x' + V_x'' = -4V}}$$



$$V_x'' = -2 \cdot \frac{10}{20} \cdot 10 = -10V$$

Mó #2:

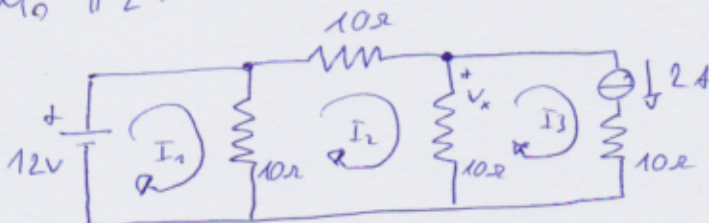

I₁ hurok

$$-12 + 10I_1 - 10I_2 = 0 \quad (1)$$

II hurok

$$30I_2 - 10I_1 - 10I_3 = 0 \quad (2)$$

III hurok

$$I_3 = 2A$$

$$(1) \rightarrow -10I_2 + 10I_1 - 12 = 0$$

$$(2) \rightarrow 30I_2 - 10I_1 - 20 = 0$$

$$+ \quad \begin{array}{r} 20I_2 \quad -32 = 0 \end{array}$$

$$I_2 = \frac{32}{20} = 1,6A$$

$$I_{V_x} = I_2 - I_3 = 1,6 - 2 = -0,4A$$

$$\underline{\underline{V_x = -0,4 \cdot 10 = -4V}}$$

Ken helyes