Állománynév: aramkorok\_09neuron\_model03.pdf

Irodalom: Előadó Internetről letölthető jegyzete

ELTE jegyzet: neuron\_modell\_elte2006.pdf, Internetről letölthető


## 9. EGYSZERŰ NEURON MODELLEK


#### **Tartalom:**

- 9.1 Modellek típusai
- 9.2 Neurális hálózatok
- 9.3 Mesterséges neuron modell
- 9.4 Biológiai neuron modellek
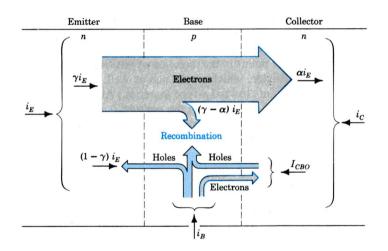
### 9.1 Modellek típusai

- Fizikai működésen alapuló modellezés
  - PI. BJT tranzisztor modellezése




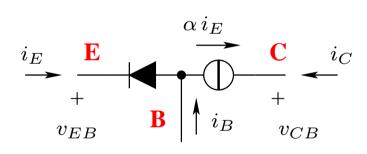


- Ki és bemeneti adatok közti kapcsolat meghatározása
  - PI.: fekete doboz, neurális hálózatok

### 9.2 Neurális hálózatok

Neurális hálózat blokk diagramja

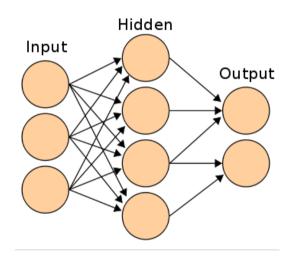

Aktivációs függvény  $\varphi(\cdot)$ 

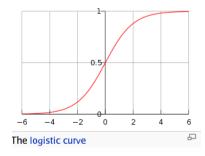


A kimenet:

$$y_k = \varphi\left(\sum_{j=0}^m w_{kj} x_j\right)$$

- A kimenetet sok bemenet súlyozott összege határozza meg
- Együtthatók értékét a tanítás során állítjuk be
- Több rétegű hálózatok is létrehozhatók

# 9.3 Mesterséges neuron modell

### Egy neuron felépítése

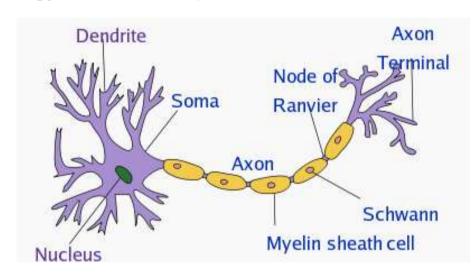

**Bemenet:**  $x_i$ , dendritfa

**Kimenet:**  $y_k$ , szinapszis vagy axon


#### A kimenet:

$$y_k = arphi \left( \sum_{j=0}^m w_{kj} x_j 
ight)$$

- Megegyezik a neurális hálózattal
- Az alapelv jó, de a biológiai jelenségeket nem kellő pontosággal írja le
- Inkább jó nemlineáris jelenségek mint a neuron modellezésére

### 9.4 Biológiai neuron modellek

### Egy neuron felépítése

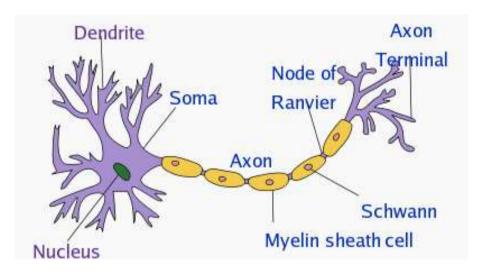

- neuron gerjesztése: áram folyik a sejtmembránon át, pontosabban ionok jutnak át a sejtmembrán ioncsatornáján
- sejtmembrán egy kapacitásként működik, amin a töltés felhalmozódik (összegzés)
- amikor a sejtmembránon mért feszültség meghaladja a küszöbértéket, akkor a neuron egy dirac-impulzust bocsájt ki és elveszti töltését
- az impulzussorozat frekvenciája az áramtól, azaz az ingerléstől függ

## MODELL #1: INTEGRÁL ÉS TÜZEL

Neuron modellje:

$$I(t) = C_m \frac{dV_m}{dt}$$

Tüzelés:  $V_m = V_{th}$ 

Tüzelési frekvencia:

$$f(I) = \frac{I}{C_m V_{th} + t_{ref} I}$$

ahol  $t_{ref}$  a neurontól függő idő, amely alatt a neuron nem tud tüzelni


### Hátránya:

Memóriával rendelkezik, mert ha az inger a küszöb alatt marad, azt megőrzi, és a következő alkalommal nem nulláról indul

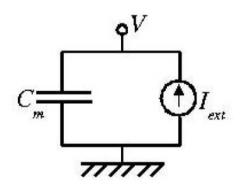
### Egyszerű magyarázat az integrál és tüzel modell működésére

Integrate & Fire (Integral és Tüzel)

ha 
$$V(t)>V_{thr} \longrightarrow spike \longrightarrow V(t):=V_{ret}$$



$$C_{m} \frac{dV(t)}{dt} = I_{ext}(t)$$

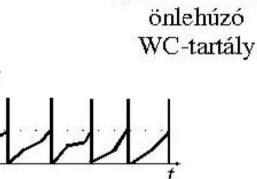



# **MODELL #2: SZIVÁRGÓ INTEGRÁTOR**

Neuron modellje:

$$I(t) - \frac{V_m(t)}{R_m} = C_m \frac{dV_m}{dt}$$

ahol  $R_m$  a sejtmembrán ellenállása

Tüzelés:  $V_m = V_{th}$ 

Tüzelési frekvencia:

$$f(I) = \begin{cases} 0, & I \le I_{th} = V_{th}/R_m \\ \left[t_{ref} - R_m C_m \log\left(1 - \frac{V_{th}}{IR_m}\right)\right]^{-1}, & I > I_{th} \end{cases}$$

#### MODELL #3: HODGKIN-HUXLEY

Neuron modellje:

$$C_m \frac{dV_m}{dt} = -\sum_i I_i(t, V_m)$$

A membránon több áram folyik át (töltésösszegzés), egy áramkomponens értéke:

$$I_i(t) = g(t, V_m)(V_m - V_{eq})$$

ahol  $V_{eq}$  az ioncsatornára jellemző potenciálküszöb és  $g(t,V_m)$  a sejtmembrán vezetése, amely egy állandótól valamint az ioncsatorna aktivitásától függ

Tüzelési küszöb és frekvencia számítási elve mint korábban

### Megjegyzések:

- Leggyakrabban használt modell
- Tetszőleges számú áram összegzése mint a neurális hálózatmodellben
- Szivárgó áram (memória effektus megszüntetése) is a szummában van